



```

38
39 module FullAdder(
40     input x,
41     input y,
42     input z,
43     output s,
44     output c);
45
46     wire w1, w2, w3;
47
48     HalfAdder half_adder_1(x, y, w1, w2);
49     HalfAdder half_adder_2(w1, z, s, w3);
50     or G1(c, w2, w3);
51
52 endmodule
53
54 module Adder4BitStructural(
55     input[3:0] a,
56     input[3:0] b,
57     output[3:0] s);
58
59     wire[4:0] c;
60
61     FullAdder full_adder_0(a[0], b[0], c_in, s[0], c[1]);
62     FullAdder full_adder_1(a[1], b[1], c[1], s[1], c[2]);
63     FullAdder full_adder_2(a[2], b[2], c[2], s[2], c_out);
64     FullAdder full_adder_3(a[3], b[3], c[3], s[3], c[4]);
65
66 endmodule
67

```

calculator.v

```
1 module sevensegmentdecoder(input[3:0] x, output reg[6:0] segments);
2     always @(x)
3         case (x)
4             0: segments = 7'b1000000;
5             1: segments = 7'b1111001;
6             2: segments = 7'b0100100;
7             3: segments = 7'b0110000;
8             4: segments = 7'b0011001;
9             5: segments = 7'b0010010;
10            6: segments = 7'b0100000;
11            7: segments = 7'b1111000;
12            8: segments = 7'b0000000;
13            9: segments = 7'b0010000;
14
15            default: segments = 7'bxxxxxxx;
16        endcase
17    endmodule
18
19 module calculator(input[3:0] a, input[3:0] b, output[6:0] |segments);
20     wire[3:0] s;
21
22     Adder4BitStructural adder(a,b,s);
23     sevensegmentdecoder decoder(s, segments);
24
25 endmodule
26
27
28 module HalfAdder(
29     input x,
30     input y,
31     output s,
32     output c);
33
34     xor G1(s, x, y);
35     and G2(c, x, y);
36
37 endmodule
38
39 module FullAdder(
40     input x,
```