

```
ButtonToLEDs.v
1 module Counter26BitEnableReset (
2     input clock,
3     input clear,
4     input enable,
5     input reset,
6     output reg[25:0] out);
7
8     always @(negedge clock, posedge clear)
9         if (clear)
10             out <= 0;
11         else if (reset)
12             out <= 0;
13         else if (enable)
14             out <= out + 1;
15
16 endmodule
17
18 module Comparator26Bit (
19     input [25:0] in_1,
20     input [25:0] in_2,
21     output out);
22
23     assign out = (in_1 == in_2);
24
25 endmodule
26
27 module ButtonToPulse (
28     input clock,
29     input clear,
30     input button,
31     output pulse);
32
33     wire[25:0] out;
34
35     Counter26BitEnableReset counter(clock, clear, ~button, button, out);
36     Comparator26Bit comparator(out, 26'b1, pulse);
37
38 endmodule
39
```

```

39
40 module Counter8BitEnable (
41     input clock,
42     input clear,
43     input enable,
44     output reg[7:0] out);
45
46     always @(posedge clear, negedge clock)
47         if (clear)
48             out <= 0;
49         else if (enable)
50             out <= out + 1;
51
52 endmodule
53
54 module ButtonToLEDs (
55     input clock,
56     input clear,
57     input button,
58     output[7:0] out);
59
60     wire x;
61
62     ButtonToPulse pulse(clock, clear, button, x);
63     Counter8BitEnable counter(clock, clear, x, out);
64
65 endmodule
66
67
68
69
70
71

```